

Le contrôleur et le cycle d'exécution machine

Architecture de Von Neumann (1952)

 

Architecture actuelle de l'ordinateur

 

B. Miramond – Polytech Nice


Commandes


Echanges entre le processeur et la mémoire

- Le processeur exécute un programme
 - Programme écrit en mémoire
 - Transfert d'instructions

- Le programme manipule des variables
 - Transfert de données

 
- Toutes ces informations sont rangées à un certain emplacement
 - Transfert d'adresses
 B. Miramond Polytech Nice



 



B. Miramond – Polytech Nice

l'instruction

 

et modifier la copie locale des données

 

 


B. Miramond – Polytech Nice

Revenir à l'étape 1)


Première vision du cycle d'exécution machine

Un cycle d'exécution machine consiste à

 
- 1. Charger l'instruction
- 2. Charger ses données
- 3. Faire un traitement sur ces données
- 4. Ranger le résultat du traitement
- 5. Désigner la prochaine instruction



Registre de contrôle de l'ALU

 

Architecture à chargement / rangement

 

Banc de registres


Contrôle du chemin de données

Rôle du contrôleur

- Commander les opérations de l'ALU
- Placer les adresses mémoire de lecture de données (variables). Requête en lecture
- Désigner parmi les registres ceux qui alimenteront les 2 entrées de l'ALU (RegA et RegB)
- Désigner dans quel registre le résultat de l'ALU doit être rangé (RegDest)
- Placer l'adresse mémoire à laquelle doit être mémoriser un résultat (variable). Requête en écriture
- Charger la prochaine instruction

Le contrôleur dépend de l'architecture

Plus précisément

 

Commandes de l'architecture

- Tous les signaux de commande de l'architecture sont mémorisées dans un seul registre appelé le Registre d'Instruction
- Il est composé de plusieurs champs contrôlant chacun une partie de l'architecture
 - ĽALU
 - Les opérandes de l'ALU
 - La/les sorties de l'ALU
 - Les accès mémoires (Lecture, écriture, fetch)
 - Des données complémentaires (immédiat, adresse de saut...)


RI	Donnée sup	Bus de sortie	Bus d'entrée	ALU	Mémoire

Cycle d'exécution des instructions

 Un cycle d'exécution du processeur correspond à l'exécution d'une instruction :


Donnée sup Bus de sortie Bus d'entrée Op. ALU Mémoire

  Ces instructions sont des suites de bits (commandes) que l'on peut coder par des mnémoniques :




Cycle d'exécution machine

 - 1. Charger l'instruction
- 2. Incrémenter PC
- 3. Décoder l'instruction
- 4. Charger les données
- 5. Exécuter l'opération
- 6. Ranger le résultat
- 7. Retour





 




PC+1

Résumé

Architecture composée de 2 parties

- Le chemin de donnée réalise les traitements
 - 1. Unité de transfert mémoire
 - Registre d'adresse de données
 - Registre d'adresse d'instructions ou Compteur Ordinal (CO) ou PC
 - 2. Registres de travail (architecture à Accumulateur, à Pile, à banc de registres)
 - 3. L'ALU
- Le **contrôleur**
 - 4. Séquenceur
 - Registre d'état
 - 5. Décodeur
 - Registre de transfert des instructions
 - Registre d'instruction B. Miramond Polytech Nice

Notre bibliothèque de portes

 

JEU D'INSTRUCTIONS P-ARM

Instructions P-ARM

- Il s'agit d'un sous-ensemble du jeu d'instructions ARMv7-M
- Nous considérons uniquement les instructions codées sur 16 bits : codage Thumb 2
- Parmi les 12 types d'instructions, nous nous limitons à 4 types
 - La documentation du projet présente les 29 instructions
 - Pour les détails, se référer à la documentation ARM (chapitre 5, page 127)

4 Types d'instructions

- a) Shift, add, sub, mov,
 - o 8 instructions
- b) Data Processing,
 - o16 instructions
- c) Load/Store,
 - o2 instructions
- d) Stack pointer,
 - 2 instructions
- e) Branch
 - o1 instruction

Table A5-1 16-bit Thumb instruction encoding

opcode	Instruction or instruction class
00xxxx	Shift (immediate), add, subtract, move, and compare on page A5-128
010000	Data processing on page A5-129
010001	Special data instructions and branch and exchange on page A5-130
01001x	Load from Literal Pool, see LDR (literal) on page A7-254
0101xx 011xxx 100xxx	Load/store single data item on page A5-131
10100x	Generate PC-relative address, see ADR on page A7-197
10101x	Generate SP-relative address, see ADD (SP plus immediate) on page A7-193
1011xx	Miscellaneous 16-bit instructions on page A5-132
11000x	Store multiple registers, see STM, STMIA, STMEA on page A7-422
11001x	Load multiple registers, see LDM, LDMIA, LDMFD on page A7-248
1101xx	Conditional branch, and supervisor call on page A5-134
11100x	Unconditional Branch, see B on page A7-207

Code		Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E
d'instruction						
00 XX XX	Shift, add, sub	1				
01 00 00	Data processing		1			
01 10 XX	Load/Store			1		
10 11 XX	Stack pointer				1	
11 01 XX	Branch					1

Codage Thumb2 16 bits

Instructions pour le projet

1. 2.	00xxxx 010000	Shift (immediate), add, subtract, move, and compare Data processing
•	010001	Special data instructions and branch and exchange
•	01001x	Load from Literal Pol
3.	0101xx 011xxx	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Load/store single data
	100xxx	Load/store single data
•	10100x	Generate PC-relative address
•	10101x	Generate SP-relative address
•	1011xx	Miscellaneous 16-bit instructions Commençons par le
•	11000x	Store multiple registers type le plus simple
•	11001x	Load multiple registers
4.	1101xx	Conditional branch, and supervisor call
•	11100x	Unconditional Branch

2. Data processing instructions

Opcode 010000 puis:

- AND, logical And
- EOR, Exclusive Or
- LSL, Logical Shift Left Register
- LSR, Logical Shift Right Register
- ASR, Arithmetic Shift Right Register
- ADC, Add with Carry
- SBC, SuBstrate with Carry
- ROR, ROtate Right
- TST, Set flags
- RSB, Reverse substract from 0
- CMP, Compare Register
- CMN, Compare Negative Register
- LOR, Logical Or
- MUL, Multiply
- BIC, Bit Clear
- MVN, Bitwise Or

15 14 13 12 11 10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
opcode										

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	(opc	ode	9						

opcode	Instruction	See
0000	Bitwise AND	AND (register) on page A7-201
0001	Exclusive OR	EOR (register) on page A7-239
0010	Logical Shift Left	LSL (register) on page A7-300
0011	Logical Shift Right	LSR (register) on page A7-304
0100	Arithmetic Shift Right	ASR (register) on page A7-205
0101	Add with Carry	ADC (register) on page A7-187
0110	Subtract with Carry	SBC (register) on page A7-380
0111	Rotate Right	ROR (register) on page A7-368
1000	Set flags on bitwise AND	TST (register) on page A7-466
1001	Reverse Subtract from 0	RSB (immediate) on page A7-372
1010	Compare Registers	CMP (register) on page A7-231
1011	Compare Negative	CMN (register) on page A7-227
1100	Logical OR	ORR (register) on page A7-336
1101	Multiply Two Registers	MUL on page A7-324
1110	Bit Clear	BIC (register) on page A7-213
1111	Bitwise NOT	MVN (register) on page A7-328

Codage des instructions ALU

- Il s'agit d'effectuer une opération dans l'ALU sur 2 registres provenant du banc de registres
 - Rn et Rm
- Le résultat est stocké dans le même registre qu'une des 2 opérandes
 - -Rd = Rn

ANDS <Rdn>,<Rm>

Binaire:

- 1						10	l .				I .				
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		Rm		Rdn	

1. Shift, add, substract, move and compare

Opcod 00xxxx

- LSL, Logical Shift Left Immediate
- LSR, Logical Shift Right Immediate
- ASR, Arithmetic Shift Right Immediate
- ADD, Add register / Immediate (3 or 8 bits)
- SUB, Sub register / Immediate (3 or 8 bits)
- MOV, Move
- CMP, Compare

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	(рс	ode)											
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0		op	CO	de										

Codage des instructions shift...

- Il s'agit d'effectuer des opérations avec un codage étendu par rapport au type b
 - 3 registres différents Rm, Rn, Rd
 - Des calculs sur constantes codées sur 3 ou 5 bits
 - Des déplacement de données de registre à registre
- Exemple avec le déalage Arithmétique :
 - Imm5 code le nombre de décalage de 0 à 31

ASRS <rd></rd>	>, <rn< th=""><th>n>,#<</th><th>imm</th><th>5></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></rn<>	n>,#<	imm	5>													
	Binai	re:															
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	0	0	0	1	0		ir	nm5)			Rm			Rd		


3. Load/Store instructions

- STR, Store Register (from register or imm)
 - STR, STRH, STRB
- LDR, Load Register (from register or imm)
 - LDR, LDRH, LDRB,
- LDR, Load Register (from register)
 - LDRSH, LDRSB

Data type	Load	Store
32-bit word	LDR	STR
16-bit halfword	-	STRH
16-bit unsigned halfword	LDRH	-
16-bit signed halfword	LDRSH	-
8-bit byte	-	STRB
8-bit unsigned byte	LDRB	-
8-bit signed byte	LDRSB	-
Two 32-bit words	LDRD	STRD


Codage des instructions LDR et STR

 - Il s'agit d'effectuer une lecture/load (LDR) ou une écriture/store STR) en mémoire pour accéder aux variables du programme
- Les instructions ont donc besoin des arguments suivants
 - L'adresse de la variable en mémoire (imm sur 8 bits)
 - Le numéro du registre de stockage temporaire (Rt)



 
4. Stack pointer

- Il s'agit de modifier le registre de pointeur de pile SP
- Les variables locales sont accédées de manière relative par rapport à ce pointeur



 5. Branchements

 Branchement conditionnel avec immédiat sur 8 bits:



B<c> <label>

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	1		COI	nd					imı	m8			

Si la condition cond est vérifiée

- alors PC = PC + Imm32

(extension de Imm8)

cond	Mnemonic extension	Meaning, integer arithmetic	Meaning, floating-point arithmetic ^a	Condition flags
0000	EQ	Equal	Equal	Z == 1
0001	NE	Not equal	Not equal, or unordered	Z == 0
0010	CS p	Carry set	Greater than, equal, or unordered	C == 1
0011	CC c	Carry clear	Less than	C == 0
0100	MI	Minus, negative	Less than	N == 1
0101	PL	Plus, positive or zero	Greater than, equal, or unordered	N == 0
0110	VS	Overflow	Unordered	V == 1
0111	VC	No overflow	Not unordered	V == 0
1000	HI	Unsigned higher	Greater than, or unordered	C == 1 and Z == 0
1001	LS	Unsigned lower or same	Less than or equal	C == 0 or Z == 1
1010	GE	Signed greater than or equal	Greater than or equal	N == V
1011	LT	Signed less than	Less than, or unordered	N != V
1100	GT	Signed greater than	Greater than	Z == 0 and $N == V$
1101	LE	Signed less than or equal	Less than, equal, or unordered	Z == 1 or N != V
1110	None (AL) d	Always (unconditional)	Always (unconditional)	Any


Pour aller plus loin : Un exemple d'exécution du processeur

Architecture différente du P-ARM


Exécution du processeur

 Exemple sur une architecture à banc de registres


- Composée des 5 parties définies précédemment
 - 1. Calcul (ALU)
 - 2. Registres de travail
 - 3. Transfert mémoire
 - 4. Séquenceur
 - 5. Décodeur



 
Architecture de base d'un processeur (architecture Von Neumann)



Exécution du programme

 


Exemple (simple)

 


Le rôle du compilateur consiste principalement, ici, à effectuer une allocation des variables du programme (a et b) aux registres disponibles dans le processeur et à traduire les opérations arithmétiques en instructions assembleur.


ldr R0,2

 

unité de décodage

 



unité de décodage

 


unité de décodage

add R0,R0,R1

 

 

unité de décodage

 



unité de décodage

Cas des accès en mémoire


```
/* exemple en C */
                                             /* code assembleur */
                                                        b:R1 Tab:R2 */
int Tab[100];
                                             /* a:R0
                          compilateur
                                                     R2, Tab;
a = Tab[0];
                                             ldr
                                                     R0,(R2);
b = 12;
                                             ldr
                                                     R1,12;
Tab[12] = a + b;
                                             ldr
                                             add
                                                     R3,R0,R1;
                                             str
                                                     (R2),R3;
```

 Le compilateur doit effectuer une allocation d'espace mémoire aux structures de données (statiques) utilisées dans le programme. En fonction des cas (espaces mémoire dédiés, mémoires multiples), le code compilé peut être différent. ldr R0, (R2)




 


unité de décodage

 


Phase d'écriture du résultat (ReadBack)

 


unité de décodage

 

 


unité de décodage

 



unité de décodage

Cas des branchements conditionnels

 


 Ici, le compilateur introduit des « étiquettes » dans le programme permettant de localiser les suites d'instructions exécutées de manière conditionnelle. De plus, le compilateur traduit le code en remplaçant la condition : (a!=b) devient beq (*branch if equal*)



 

unité de décodage

 

unité de décodage

Résumé

- Une architecture de Von
 Neumann est constituée de 5 unités:
 - 1. de Calcul
 - 2. Banc de Registres
 - 3. Contrôleur
 - 4. Mémoire de données
 - 5. Mémoire d'instructions
- Le contrôleur utilise les 2 registres suivants :
 - PC
 - RI

Elle s'exécute en 7 étapes :

- 1. Fetch instruction
- 2. Incrémenter PC
- 3. Décoder l'instruction
- 4. Charger données
- 5. Exécuter l'opération
- 6. Ranger le résultat
- 7. Retour
- Les échanges avec la mémoire sont de 3 sortes :
- Données
- Instructions
- Adresses