

# Architecture des systèmes embarqués SI3

B. Miramond

# Objectif du module

- Comprendre les mécanismes matériels essentiels de l'informatique.
- Comprendre l'organisation de l'ordinateur autour de l'élément central, le processeur.
- Pour cela, étudier les différentes couches qui structurent la machine et la philosophie de son utilisation.
- En bref, remonter du circuit numérique jusqu'à l'architecture processeur

## En pratique

- Etudier le jeu d'instruction ARM v7
- Réaliser un simulateur de processeur ARM à travers le **projet P-ARM** : *Polytech ARM-based embedded processor*

# Organisation du module

- 7 séances de cours de 1 heure
- 7 séances de TD/projet de 3h
- 1<sup>er</sup> semaine de janvier : soutenance des projets par groupes
- 1ere semaine de janvier : contrôle
- 2 notes : Projet, Contrôle final

# Séances de TD en distanciel

- 3 groupes de TD encadrées par
  - I. Litovski, PE. Novac, B. Miramond
- Les séances de TD se déroulent par Zoom et par Slack (liens sur <https://lms.univ-cotedazur.fr> )
- Pour la première séance :
  - Introduction à Logisim utilisé pendant le reste du module
  - Suivre le sujet, répondez aux questions et seulement après avoir essayer poser vos questions aux chargés de TD
- Pour les autres séances
  - Réalisation du projet étape par étape
  - Connecter vous en groupe
  - Suivez les consignes du chargé de TD et organisez vous en groupe (via slack)

92

9/9

# Circuits logiques

0800 Antan started  
 1000 stopped - antan ✓  
 1300 (032) MP - MC ~~1.482647000~~  
 (033) PRO 2 2.130476415  
 convd 2.130676415  
 Relays 6-2 in 033 failed special speed test  
 in relay " 11.00 test -

{ 1.2700 9.037847025  
 9.037846995 convd  
 4.615925059(-2)

Relay  
 214.5  
 relay 3370

1100 Started Cosine Tape (Sine check)  
 1525 Started Multi-Adder Test.


1545




Relay #70 Panel F  
 (moth) in relay.

First actual case of bug being found.  
 1630 antan started.  
 1700 closed down.


# L'histoire du transistor

 

Découvert en 1947  
au Bell Labs

 

# Principe de fonctionnement

 


- Si  $V_e < \text{tension de seuil } (0,6V)$ 
  - Le transistor est bloquant
  - Interrupteur ouvert ( $V_s \cong V_{cc}$ )
- Si  $V_e > \text{tension de seuil}$ 
  - Le transistor est passant
  - Interrupteur fermé

## Comportement Inverseur :

$V_e$	$V_s$
haut (1)	bas (0)
bas (0)	haut (1)

# Principe de fonctionnement

 

Transistor NMOS dit à canal N

Le transistor à canal P (PMOS)  
inverse les polarités


La technologie actuelle utilise des  
transistors CMOS qui met en jeu à la  
fois des transistors P et N.  
Il sont plus rapides et consomment  
moins en électricité.




## 2. Portes logiques

# Portes logiques de base


NON

 


ET

 


OU

 

NON-ET

 


NON-OU

 

e	s
0	1
1	0


# Portes logiques de base

NON

 


e	s
0	1
1	0

ET

 


a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


OU

 

NON-ET

 


NON-OU

 



# Portes logiques de base

NON

 



e	s
0	1
1	0

ET

  



a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OU

 
 


a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NON-ET

  


NON-OU

  



# Portes logiques de base

NON

 



e	s
0	1
1	0

ET

  



a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OU

  



a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NON-ET

  

a	b	s
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NON-OU

  

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


# Réalisation de portes en technologie NMOS

En série

 

$V1/V2$	0	1
0	?	?
1	?	?

En parallèle

 

$V1/V2$	0	1
0	?	?
1	?	?

# Réalisation de portes en technologie NMOS

En série

$V_{dd}$

$V_s$

$V_2$

$V_1$

$V_1/V_2$	0	1
0	1	1
1	1	0

NON-ET

En parallèle  $V_{dd}$

$V_s$

$V_1$

$V_2$


$V_1/V_2$	0	1
0	1	0
1	0	0

NON-OU

# Réalisation de portes en technologie CMOS

En série

Vdd

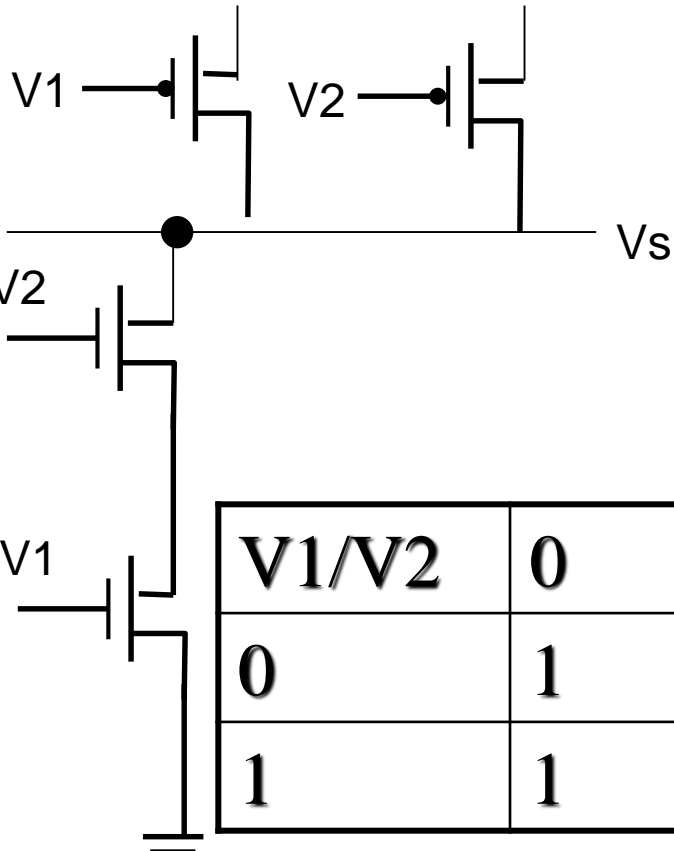


V1/V2	0	1
0	1	1
1	1	0

NON-ET

En parallèle

Vdd


 


V1/V2	0	1
0	1	0
1	0	0






NON-OU



# Portes de bases en technologie CMOS

  

# Portes de bases en technologie CMOS

     

# Réalisation de fonctions logiques

Pour définir chacune des fonctions logiques, on utilise plusieurs **représentations** :

- une représentation électrique : schéma à contacts
- une représentation algébrique : **équation**
- une représentation arithmétique: **table de vérité**
- une représentation temporelle : **chronogramme**
- une représentation logique : **symbole logique**

# Fonctions logiques

algébrique


$$s = f(e1, e2, \dots, en)$$

$$B^n \rightarrow B$$


arithmétique

a	b	...	s
0	0		v0
0	1		v1
1	0		v2
...			
1	1		vn

logique

 

temporelle

 

# Fonctions booléennes

- On peut décrire complètement une fonction booléenne de  $n$  variables avec un table de vérité de  $2^n$  lignes

$n=2$  variables

a	b	s
0	0	v0
0	1	v1
1	0	v2
1	1	v3

• 2 valeurs pour v0

• 2 valeurs pour v1

• 2 valeurs pour v2

• 2 valeurs pour v3

$2*2*2*2 = 16$  fonctions  
booléennes de deux  
variables

# Fonctions booléennes

n variables

a	b	...	s
0	0		v0
0	1		v1
1	0		v2
...			
1	1		vn

- 2 valeurs pour v0
- 2 valeurs pour v1
- 2 valeurs pour v2
- ...
- 2 valeurs pour vn

**$2^{2^n}$  fonctions**  
booléennes de  
n variables

# Méthode de conception d'un circuit logique

- Etablir la table de vérité
- Simplifier les équations logiques de chaque sortie binaire
- Dessiner le circuit associé à chaque équation
- Connecter le circuit (ici décodeur) à des entrées de test
- Valider en simulation manuelle
- Valider avec des vecteurs de tests



# Vecteurs de test

- Les vecteurs de test permettent d'injecter automatiquement des jeux de données et de spécifier la valeur des sorties attendues
- Ils permettent les tests unitaires de chaque composant
- Les vecteurs de test ne sont pas forcément exhaustifs
  - Le format est spécifié dans le TD1



  
# Exemple de circuit – le décodeur 7 segments

- L'afficheur 7 segments permet d'afficher l'ensemble des chiffres hexadécimaux de 0 à F
- 7 segments de contrôle de A à F
- Nécessite un décodeur pour établir la conversion du code hexadécimal sur 4 bits au contrôle de l'afficheur sur 7 bits



# Table de vérité du décodeur

- Elle dispose de 16 lignes
- Les entrées sont les 4 bits codant le chiffre hexa
- Les sorties sont les 7 segments

	Individual Segments						
Display	A	B	C	D	E	F	G
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
A							
B							
C							
D							
E							
F							

# Réalisation sous Logisim

Logisim-evolution: decodeur\_et\_afficheur de decodeur\_7\_segments\_profs (v 2.15.0)

Fichier Editer Projet Simulation FPGAMenu Fenêtre Aide

Placer ici le circuit de décodeur 7 segments  
utiliser des tunnels pour connecter  
les sorties du décodeur à l'afficheur

Ceci est un compteur. Activer les ticks dans le menu simulation

Et ici un deuxième décodeur

A vous de jouer !

Properties Registers

Circuit: decodeur\_et\_afficheur

VHDL	Verilog
Nom du circuit	decodeur_et_affich...
Label partagé	
Décoration du label ...	Est
Police du label parta...	SansSerif Gras 16
Nouvelle apparence	Oui
Use fixed box-size	Non
Chemin du fichier d'...	

Auto 100%

100%

# Séances de TD en distanciel

- 3 groupes de TD encadrées par
  - I. Litovski, PE. Novac, B. Miramond
- Les séances de TD se déroulent par Zoom et par Slack (liens sur <https://lms.univ-cotedazur.fr> )
- Pour la première séance :
  - Introduction à Logisim utilisé pendant le reste du module
  - Suivre le sujet, répondez aux questions et seulement après avoir essayer poser vos questions aux chargés de TD
- Pour les autres séances
  - Réalisation du projet étape par étape
  - Connecter vous en groupe
  - Suivez les consignes du chargé de TD et organisez vous en groupe (via slack)

# **SIMPLIFICATION DE FONCTIONS LOGIQUES**

# Rappels –

## Equivalence et simplifications de fonctions

- On démontre que toute fonction logique peut se décrire à l'aide des trois opérations de base grâce au théorème de De Morgan
- OU
- ET
- NOT

# Théorème de De Morgan

- $\overline{a + b} = \bar{a} \bar{b}$ 
  - Dans les deux cas, l'expression ne sera VRAIE que si a et b sont fausses.
- $\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$ 
  - Dans les deux cas, l'expression ne sera VRAIE que si a ou b sont fausses

# Propriétés de la logique

## Associativité

- Certaines parenthèses sont inutiles:  
 $(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$   
 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$

## Commutativité

- L'ordre est sans importance.  
 $a + b = b + a$   
 $a \cdot b = b \cdot a$

## Distributivité

- Comme avec les opérations habituelles, il est possible de distribuer:  
 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

## Idempotence

- $a + a + a \dots = a$   
 $a \cdot a \cdot a \dots = a$



# Propriétés

## Forme OU

## Forme ET

• Loi d'identité	• $a+0 = a$	• $a.1 = a$
• Loi de nullité	• $a+1 = 1$	• $a.0 = 0$
• Loi d'idempotence	• $a+a = a$	• $a.a = a$
• Loi d'inversion	• $a+\overline{a} = 1$	• $a.\overline{a} = 0$
• Loi d'absorption	• $a+a.b = a$	• $a.(a+b) = a$

# **TABLES DE KARNAUGH**

# Réduction d'expression logique

## Table de Karnaugh

- La table de karnaugh est une représentation différente de la table de vérité utilisant un codage de Gray (changement d'un seul bit entre chaque configuration binaire).
- Une fois remplie, la réduction consiste à regrouper les cases dont la valeur est '1' par puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, ou 16 cases.
- Pour obtenir la fonction la plus réduite, il faut minimiser le nombre de regroupement.

# Structure et construction de la table (exemple d'une fonction à 3 variables)

A\BC	00	01	11	10
0				
1				


Dans la construction de la table, les valeurs des variables ne doivent changer qu'une par une entre colonnes et lignes (Gray code) !!

# Structure et construction de la table (exemple d'une fonction à 3 variables)

A\BC	00	01	11	10
0	1			1
1	1	1		1

Le remplissage de la table suit celui de la table de vérité
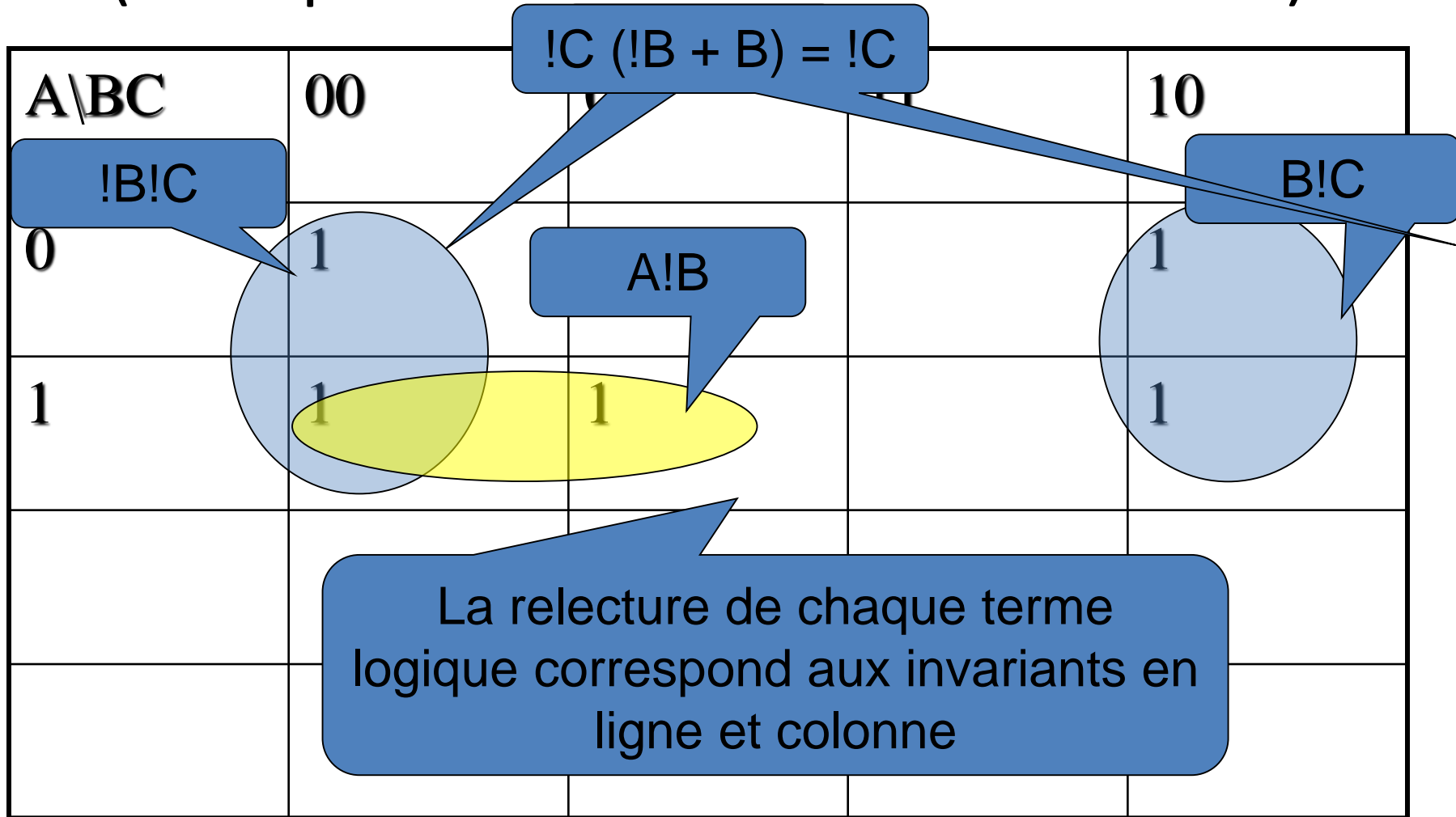
# Structure et construction de la table (exemple d'une fonction à 3 variables)



# Structure et construction de la table (exemple d'une fonction à 3 variables)

A\BC	00	01	11	10
0	1			1
1	1	1		1
$F = !C + A!B$				

# Réduction d'expression logique

## Table de Karnaugh

- Réduction de fonction à 2 variables
  - Les regroupements d'une seule case correspondent à un terme à 2 variables
  - Les regroupements de 2 cases correspondent à un terme à 1 variable
  - Les regroupements de 4 cases correspondent à un terme à 0 variable :  $f = 1$



# Réduction d'expression logique

## Table de Karnaugh

- Réduction de fonction à 3 variables
  - Les regroupements d'une seule case correspondent à un terme à 3 variables
  - Les regroupements de 2 cases correspondent à un terme à 2 variables
  - Les regroupements de 4 cases correspondent à un terme à 1 variable
  - Les regroupements de 8 cases correspondent à un terme à 0 variable :  $f = 1$


# Réduction d'expression logique

## Table de Karnaugh

- Réduction de fonction à 4 variables
  - Les regroupements d'une seule case correspondent à un terme à 4 variables
  - Les regroupements de 2 cases correspondent à un terme à 3 variables
  - Les regroupements de 4 cases correspondent à un terme à 2 variables
  - Les regroupements de 8 cases correspondent à un terme à 1 variable
  - Les regroupements de 16 cases correspondent à un terme à 0 variable :  $f = 1$


# Tables de Karnaugh

Two-Variable K-Maps

 


Adjacency  
wrap-around  
*Manhattan*  
topology

Three-Variable K-Maps

 

Four-Variable K-Maps

 


# Exemple de K-Map

## Circuit de Majorité 4-bits


(plus de 1 que de 0)

a	b	c	d	Maj
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

 


# Fonction « plus grand ou égal » (GTE Greater Than or Equal)

a	b	c	d		GTE
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		1
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		1
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		1
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		1

 

# Exemple de circuit Majorité à 5 entrées

a	b	c	d	e		maj	a	b	c	d	e		maj
0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0		0
0	0	0	0	1		0	1	0	0	0	1		0
0	0	0	1	0		0	1	0	0	1	0		0
0	0	0	1	1		0	1	0	0	1	1		1
0	0	1	0	0		0	1	0	1	0	0		0
0	0	1	0	1		0	1	0	1	0	1		1
0	0	1	1	0		0	1	0	1	1	0		1
0	0	1	1	1		1	1	0	1	1	1		1
0	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0		0
0	1	0	0	1		0	1	1	0	0	1		1
0	1	0	1	0		0	1	1	0	1	0		1
0	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1
0	1	1	0	0		0	1	1	1	0	0		1
0	1	1	0	1		1	1	1	1	0	1		1
0	1	1	1	0		1	1	1	1	1	0		1
0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1

 


# Simplification d'expressions logiques

- Il n'est pas toujours évident de savoir si on a atteint l'expression logique minimale
- La méthode de K-Maps le permet mais pour un nombre réduit de variables (4 ou 5)
- L'algorithme de Quine-Mac Cluskey est une méthode
  - systématique fonctionnant quelque soit le nombre de variables logiques
  - et pouvant être programmée

# **DIMENSIONNEMENT DE PORTES LOGIQUES**




# NAND à 4 entrées

 

2 NAND\_2 + 1 OR\_2  
14 transistors

# NAND à 3 entrées

 

1 NAND\_2 + 1 OR\_2  
+ 1 NOT\_1

12 transistors


# NAND à 8 entrées




Combien de portes ?

# NAND à 8 entrées

4 NAND\_2 + 3 OR\_2  
34 transistors

 

# NAND à 32 entrées

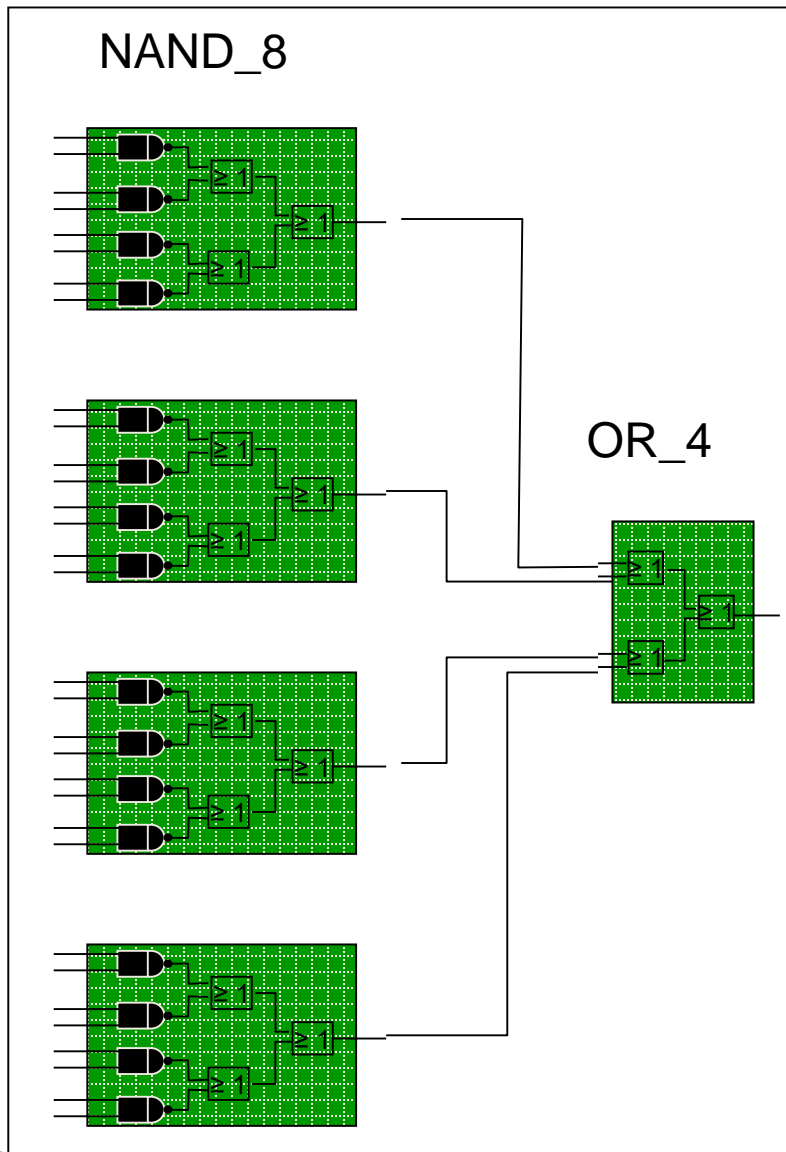

NAND\_32

16 NAND\_2 + 15 OR\_2  
154 transistors

Une porte NAND à  $n$  entrées  
demande  $(n/2)$  portes NAND  
et  $(n/2) - 1$  portes OR à 2  
entrées , et donc  $5n-6$   
transistors